

sequential coding

PROCESS

- with sensitivity list
- Synthesizable
- Run in zero nanoseconds
- without sensitivity list
- Not Synthesizable
- Runs in non-zero nanoseconds

یا آوری process بدون لیست حساسیت

مادر این حالت ۴ نوع wait داریم.

مثال:

PROCESS BEGIN

x <= '0';

WAIT FOR 10ns;

x <= '1';

WAIT FOR 10ns;

END PROCESS;

نکته: هر چه ای در VHDL، مستقل از concurrent یا sequential بودن،

یک بار در زمان simulation اجرای شوند و در دفعات بعدی تنها

در زمانی که ورودی آن تغییر کند اجرای شود. البته process بدون لیست

حساسیت، حلقه‌ی بی‌پایان است.

خروجی مثال رو برور



مثال:

PROCESS BEGIN

FOR i IN 1 TO 1000 LOOP

// کمال قتل

END LOOP;

WAIT;

END PROCESS

مسئله مثال قبل ده بار همان کار را تکرار می‌کند اما

بعد از آن برای همیشه متوقف می‌شود.

PROCESS BEGIN

مثال ۱

WAIT ON CLK;

سیم سازی، رفتار، Flip-flop است.

IF CLK='1' THEN

q <= d;

END IF;

END PROCESS;

مثال:

PROCESS BEGIN

مسئله مثال مثل است.

~~WAIT UNTIL CLK='0';~~

WAIT UNTIL CLK='1'; → باید یک event رخ دهد و شرط رو برقرار باشه

q <= d; تا کد به خط بعدی برود به همین دلیل این خط کافی

END PROCESS;

است.

کاربردهای ساختارهای غیر قابل تست:

- تست (توصیف ساختارهای پیچیده و active)

- prototyping (ساخت نمونه‌های اولیه)

نکته در modelsim

- برای ساخت کلاک می‌توان از دستور روبرو استفاده کرده باید سیگنال مقدار اولیه داشته باشه:

x <= not x after 5ns;

- می‌توان در کدهای sequential از break point استفاده نمود و توسط local variable → View می‌توان متغیرهای local را دید.


ادامی در س

- var is defined inside a process while signal is define inside whole architecture

- var has no timing structure and its value is assigned immediately signal is valued at the end of process

variable signal driver signal

 $x \leftarrow '0'$, '1' AFTER 10ns, '0' AFTER 20ns



1024x32 SRAM

ENTITY sram1024x32 IS

GENERIC (a: INTEGER := 10;

n: INTEGER := 1024;

w: INTEGER := 32);

PORT (clk, wr: IN std_logic;

din: IN std_logic_vector(w-1 DOWNTO 0);

addr: IN std_logic_vector(a-1 DOWNTO 0);

dout: OUT std_logic_vector(w-1 DOWNTO 0);

END sram1024x32;

ARCHITECTURE test OF sram1024x32 IS

TYPE mem_bank IS ARRAY (0 to n-1) OF std_logic_vector(w-1 DOWNTO 0);

SIGNAL bank: mem_bank;

BEGIN

PROCESS (clk)

BEGIN

IF clk='1' THEN

IF wr='1' THEN

bank(conv_integer(addr)) <= din;


END IF;

END IF;

END PROCESS;

dout <= bank(conv_integer(addr));


END test;

 


ماشین حالت

مدل روبرو: مدل Hoffman برای مدارهای seq

است.

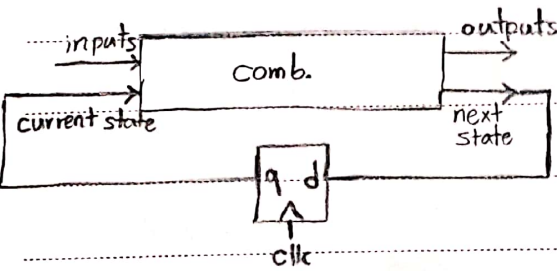

 
در مدارهای mealy، خروجی به صورت $out = f(input, current_state)$ است و در مدارهای moore نیز تابعی از $current_state$ است و به صورت زیر است:




مثال: طراحی sequence detector

1011


mealy:

 

moore

 

بررسی:

 

ENTITY detector_1011 IS

PORT (clk, nrst, x : IN std_logic;

z : OUT std_logic);

END detector_1011;

ARCHITECTURE mealy OF detector_1011 IS

TYPE state IS (S0, S1, S2, S3);

SIGNAL cur_state, next_state : state;

BEGIN

comb : PROCESS (x, cur_state) BEGIN

IF cur_state = S0 THEN

IF x = '1' THEN

next_state <= S1;

END IF;

ELSE z <= '0';

ELSIF cur_state = S1 THEN

IF x = '0' THEN

next_state <= S2;

END IF;

z <= '0';

ELSIF cur_state = S2 THEN

IF x = '1' THEN

next_state <= S3;

ELSE

next_state <= S0;

END IF;

z <= '0';

ELSE...

ELSE -- S3

IF x = '0' THEN

next_state <= S2;

z <= '0';

ELSE

next_state <= S1;

z <= '1'

ENDIF;

ENDIF

END PROCESS comb;

seq : PROCESS (clk)

BEGIN

IF clk = '1' THEN

IF nrst = '0' THEN

cur_state <= S0;

ELSE

cur_state <= next_state;

END

END IF;

END PROCESS seq;

END mealy

در صورت تبدیل آن به حالت Moore، تعداد state ها ۴ تا می شود (S0...S4)

همچنین Z تنها به current state وابسته است و خارج از حالت بندی if برای x و در درون آن است. برای مثال در حالت S4 چیزی که بصورت زیر است:

...
ELSIF current_state = S4 THEN

IF x = '0' THEN

next_state <= S0;

ELSE

next_state <= S1;

ENDIF;

Z <= '1'; -- current state وابسته به

ENDIF;

نکته:

which conditions are necessary for a combinational Process?

(a combinational process is a process that implements a combinational circuit)

→ it is no more combinational

example: PROCESS (b, c, d, sel) BEGIN

IF sel = "00" THEN

Z <= 'a'; → اگر در تمام حالات مقدار قفل می شود.

ELSIF

...

ELSE → ELSIF sel = '11' THEN X

Z <= d; ← حالت های '0', '1', '2', '3'

ENDIF; std_logic اندازیم پس

END PROCESS; ترکیبی نیست.

→ All inputs should be listed in sensitivity list

- All states of condition must be checked

- In all states, output must be set. i.e. in


one execution of a process, all of the output

must set.

نکته:

- input of process: all the signal that their values are used inside process.

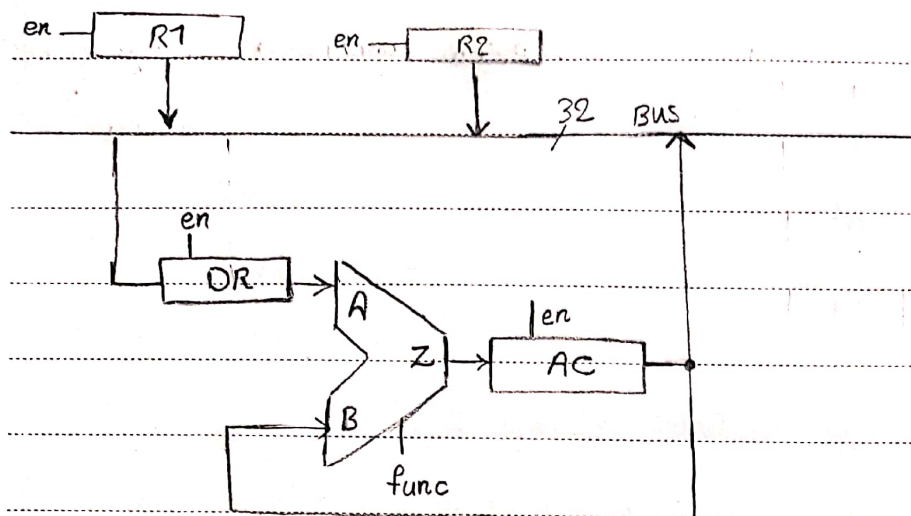- output of process: all the signals that their values changed inside the process.



func	operation
000	$Z = A + B$
001	$Z = A \gg 1$
010	$Z = A - B$
011	$Z = A$
100	$Z = B$

مثال: وضعیت bus به صورت زیر است:

MO1 (micro operation 1): $R1 \rightarrow R2$

Cycle 1: bus.sel = 00, $R2.en = 1$

MO2: $R1 \rightarrow AC$

cycle 1: $R1 \rightarrow DR$ (bus.sel = 00, $DR.en = 1$)

cycle 2: $DR \rightarrow AC$ (func = 011, $AC.en = 1$)

MO3: $R2 + R1 \rightarrow R2$

cycle 1: $R1 \rightarrow DR$

cycle 4: $AC + DR \rightarrow AC$

تکلیف: دستورالعمل از ورودی دریافت و

cycle 2: $DR \rightarrow AC$

cycle 5: $AC \rightarrow R2$

توسط fsm و datapath

cycle 3: $R2 \rightarrow DR$

اجرای شوند.

sequential:

نوشتن کدهای sequential:

- PROCESS

- FUNCTION \rightarrow دستیابی خروجی دارد

- PROCEDURE \rightarrow می تواند خروجی نداشته باشد یا چندین خروجی داشته باشد.

مثال Full Adder

ENTITY fa IS

تکمه: توابع begin و architecture تعریف

PORT (a, b, cin : IN std_logic;

می شوند

s, cout : OUT std_logic);

END fa;

ARCHITECTURE no1 OF fa IS

FUNCTION sum(a, b, cin : std_logic) RETURN std_logic IS

SIGNAL x : std_logic; → می تواند variable باشد

VARIABLE

BEGIN → می توان signal تعریف کرد

x := a XOR b XOR cin;

RETURN x;

END FUNCTION sum;

FUNCTION carry (SIGNAL a, b, cin : std_logic) RETURN std_logic IS

SIGNAL x : std_logic;

VARIABLE

BEGIN

x := (carry) AFTER 3 ns;

RETURN x;

END FUNCTION carry;

BEGIN

-- s <= sum(a, b, cin) AFTER 10 ns;

-- cout <= carry(a, b, cin);

PROCESS (a, b, cin) BEGIN

s <= sum(a, b, cin) AFTER 10 ns;

cout <= carry(a, b, cin);

END PROCESS;

END no1;

procedure لا إجرائية

```
PROCEDURE adding(a,b,cin : IN std_logic; s, cout : OUT std_logic) IS
```

```
BEGIN
```

```
    s <= ...;
```

```
    cout <= ...;
```

```
END PROCEDURE;
```

PACKAGE لا إجرائية

```
File: fa_basic_utils IS
```

```
    LIBRARY ieee;
```

```
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
    PACKAGE fa_basic_utils IS
```

```
        CONSTANT n : integer := 32;
```

```
        FUNCTION sumSIGNAL(a,b,cin : std_logic) RETURN std_logic;
```

```
        FUNCTION carry(SIGNAL a,b,cin : std_logic) RETURN std_logic;
```

```
        COMPONENT fa2 IS
```

```
            PORT (a,b,cin : IN std_logic;
```

```
                  z, cout : OUT std_logic);
```

```
        END COMPONENT;
```

```
    END PACKAGE fa_basic_utils;
```

```
    PACKAGE BODY fa_basic_utils IS
```

```
        FUNCTION sum...
```

```
        FUNCTION carry...
```

} مثال قبل

```
    END PACKAGE BODY fa_basic_utils;
```

```
File: fa2.vhd
```

```
    LIBRARY ieee;
```

```
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
    USE work.fa_basic_utils.ALL;
```

ENTITY fa2 IS

PORT (a, b, cin : IN std_logic;

z, cout : OUT std_logic);

END fa2;

ARCHITECTURE no1 of fa2 IS BEGIN

z <= sum(a, b, cin) AFTER 10ns;

cout <= carry(a, b, cin) AFTER 15 ns;

END no1;

file: fa2_tb.vhd

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE work.fa-basic-utils.ALL;

ENTITY fa2_tb IS END fa2_tb;

ARCHITECTURE no1 of fa2_tb IS

SIGNAL a_t, b_t, ci_t, s_t, co_t : std_logic;

BEGIN

u1: fa2 PORT MAP (a_t, b_t, ci_t, s_t, co_t);

PROCESS BEGIN

a_t <= '0'; b_t <= '0'; ci_t <= '0';

WAIT FOR 50ns;

a_t <= '1';

WAIT FOR 50ns;

b_t <= '1';

WAIT FOR 50ns;

ci_t <= '1';

WAIT FOR 50ns;

a_t <= '0'; b_t <= '0'; ci_t <= '0';

WAIT;

END PROCESS;

END no1;